



Š i f r a k a n d i d a t a :

Državni izpitni center



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE

Petek, 28. maj 2010

SPLOŠNA MATURA

Moderirana različica

A01

Veber (Wb) je sestavljen enota mednarodnega merskega sistema SI.

Katero fizikalno veličino izražamo v vebrih?

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

V vebrih izražamo magnetni pretok 2 točki

A02

V vodniku s prerezom $A = 4 \text{ mm}^2$ teče tok gostote $J = 2 \text{ A/mm}^2$.

Izračunajte elektrino, ki se v vodniku prenese v času $t = 1 \text{ s}$.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Zapis enačbe za elektrino

$Q = It$ 1 točka

Izračun elektrine

$Q = It = JAt = 2 \cdot 4 \cdot 1 = 8 \text{ As}$ 1 točka

A03

Postopek elektrolize bakra poteka pri gostoti toka $J = 500 \text{ A/m}^2$, površina elektrod je $A = 25 \text{ m}^2$, elektrokemijski ekvivalent bakra je $c = 0,329 \cdot 10^{-6} \text{ kg/C}$.

Izračunajte, koliko bakra se izloči na elektrodah v času $t = 10 \text{ h}$.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Zapis enačbe za maso

$m = cIt$ 1 točka

Izračun mase

$m = cJAt = 0,329 \cdot 10^{-6} \cdot 500 \cdot 25 \cdot 10 \cdot 3600 = 148 \text{ kg}$ 1 točka

A04

V 1 mm debelem izolatorju je pri porastu napetosti na $U = 10$ kV prišlo do preboja.

Izračunajte električno prebojno trdnost izolatorja E_p .

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Zapis enačbe za E_p

Izračun prebojne trdnosti E_p

A05

Žarnico s podatki $2,4 \text{ V} / 0,2 \text{ A}$ priključimo preko predupora R_p na enosmerni vir z napetostjo $U = 12 \text{ V}$.

Izračunajte upornost predupora R_P .

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje


Zapis zančne enačbe

Izračun R_P

A06

Pri narisanim delilniku z $R_1 = 4500 \Omega$ in $R_2 = 500 \Omega$ je izhodna napetost $U_2 = 1,2 \text{ V}$.

Izračunajte vhodno napetost U .

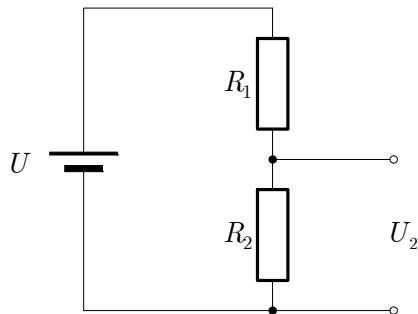

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Zapis enačbe

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ ali}$$

Izračun napetosti U

A07

Kako imenujemo gostoto magnetnega pretoka, ki ostane po končanem magnetenju?

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom:

- A koercitivna gostota,
 - B remanentna gostota,
 - C histerezna gostota,
 - D permanentna gostota.


(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje


Pravilen je odgovor B, remanentna gostota 2 točki

A08

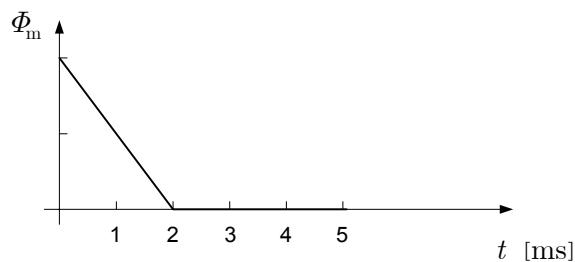Dan je časovni diagram spremenjanja magnetnega pretoka v tuljavi.



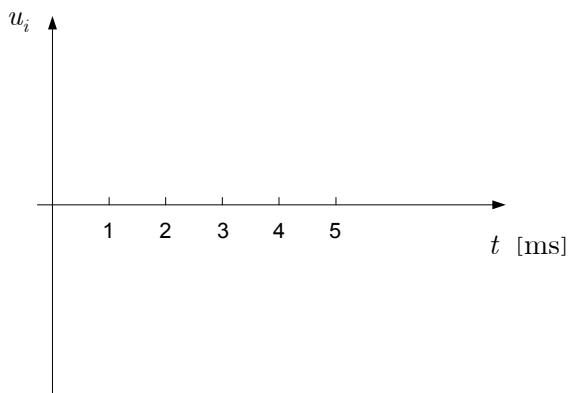
Narišite časovni diagram inducirane napetosti v tuljavi.



(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

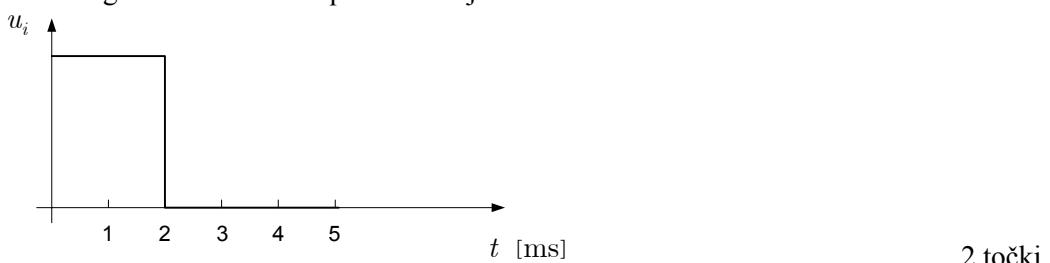Časovni diagram inducirane napetosti v tuljavi



A09

Realni kondenzator je priključen na vir harmonične napetosti frekvence $f = 50 \text{ Hz}$. Nadomestimo ga z vzporedno vezavo kondenzatorja kapacitivnosti $C = 250 \mu\text{F}$ in upora upornosti $R = 50 \text{ k}\Omega$.

Izračunajte kvaliteto Q kondenzatorja.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Zapis enačbe za kvaliteto

Izračun kvalitete Q

A10

V tuljavi z induktivnostjo $L = 25 \text{ mH}$ **je tok** $i(t) = 2 \sin(400t + 15^\circ) \text{ A}$.

Zapišite izraz za trenutno vrednost napetosti na tuljavi.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

Amplituda napetosti

Izraz za trenutno vrednost napetosti

$$u(t) = 20 \sin(400t + 105^\circ) \text{ V} \dots \quad 1 \text{ točki}$$

All

V simetričnem trifaznem sistemu je dan kazalec prve fazne napetosti $U_1 = 230e^{j60^\circ}$ V.

Določite kazalec medfazne napetosti U_{12} :

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje


Zapis medfazne napetosti

Zapis kazalca medfazne napetosti

$$U_{12} = \sqrt{3} \cdot 230e^{j90^\circ} \text{ V} = 400e^{j90^\circ} \text{ V} = j400 \text{ V} \dots \text{1 točka}$$

A12

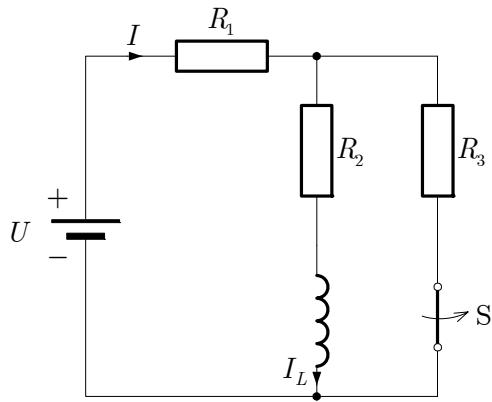Dano je vezje s podatki: $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$ in $U = 90 \text{ V}$.



Izračunajte tok tuljave I_L pred razsklenitvijo stikala S .

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje


Izračun upornosti R

Izračun toka tuljave I_L

$$I = \frac{U}{R} = \frac{90}{15} = 6 \text{ A}$$

B01

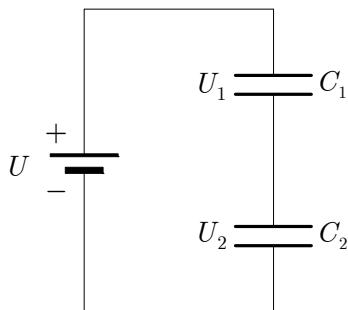Za kondenzatorsko vezje s podatki $U_1 = 10$ V, $U_2 = 50$ V in $C_1 = 20$ nF:



- a) Izračunajte elektrino Q_1 na kondenzatorju C_1 . (2 točki)

b) Izračunajte kapacitivnost drugega kondenzatorja C_2 . (2 točki)

c) Izračunajte energijo v kondenzatorskem vezju. (2 točki)

d) Izračunajte novo kapacitivnost kondenzatorja C_2' , da bo na njem napetost $U_2' = 40 \text{ V}$ pri nespremenjeni napetosti vira. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Izračun elektrine Q_1

$$Q_1 = C_1 U_1 \dots \quad \text{1 točka}$$

$$Q_1 = 20 \cdot 10^{-9} \cdot 10 = 200 \cdot 10^{-9} \text{ As} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Izračun kapacitivnosti drugega kondenzatorja C_2

$$Q_2 = Q_1 \dots \quad \text{1 točka}$$

$$C_2 = \frac{Q_2}{U_2} = \frac{Q_1}{U_2} = \frac{200 \cdot 10^{-9}}{50} = 4 \cdot 10^{-9} \text{ F} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Izračun energije v kondenzatorskem vezju

$$U = U_1 + U_2 = 60 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$W_E = \frac{QU}{2} = \frac{Q_1 U}{2} = \frac{200 \cdot 10^{-9} \cdot 60}{2} = 6 \cdot 10^{-6} \text{ J} \dots \quad \text{1 točka}$$

d) Izračun nove kapacitivnosti kondenzatorja C_2' , da bo na njem napetost $U_2' = 40 \text{ V}$


$$U_1' = U - U_2' = 60 - 40 = 20 \text{ V}$$

$$Q_2' = Q_1' = C_1 U_1' = 20 \cdot 10^{-9} \cdot 20 = 400 \cdot 10^{-9} \text{ As} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$C_2' = \frac{Q_2'}{U_2'} = \frac{400 \cdot 10^{-9}}{40} = 10 \cdot 10^{-9} \text{ F} \dots \quad \text{1 točka}$$

B02

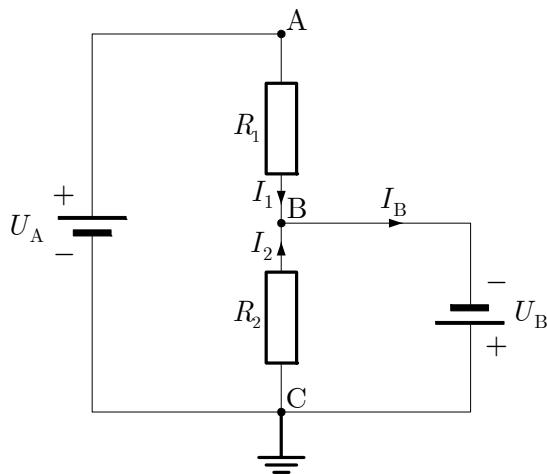Za narisano vezje s podatki $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $U_A = 36 \text{ V}$ in $U_B = 12 \text{ V}$:



- a) Izračunajte potencial V_B točke B. (2 točki)
 - b) Izračunajte tok I_2 . (2 točki)
 - c) Izračunajte napetost U_{AB} . (2 točki)
 - d) Izračunajte tok drugega vira I_B , če prekinemo upor R_2 . (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Izračun potenciala V_B

$$U_B = V_C - V_B \dots \quad \text{1 točka}$$

$$V_B = -U_B = -12 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

b) Izračun toka I_2

$$I_2 = \frac{U_{CB}}{R_2} = \frac{U_B}{R_2} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$I_2 = \frac{12}{10} = 1,2 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

c) Izračun napetosti U_{AB}

$$U_{AB} = U_A + U_B \dots \quad \text{1 točka}$$

$$U_{AB} = 36 + 12 = 48 \text{ V} \dots \quad \text{1 točka}$$

d) Izračun toka drugega vira I_B , če prekinemo upor R_2


$$-U_A + I_B R_1 - U_B = 0 \text{ ali}$$

$$I_B = \frac{U_A + U_B}{R_1} = \frac{U_{AB}}{R_1} \dots \quad \text{1 točka}$$

$$I_B = \frac{48}{8} = 6 \text{ A} \dots \quad \text{1 točka}$$

B03

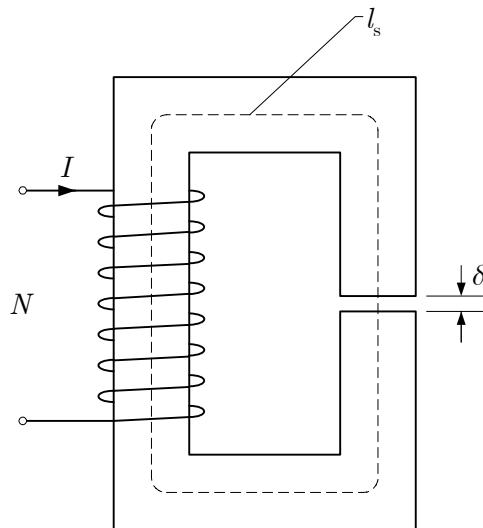Na feromagnetnem jedru iz relejnega železa je navitje z $N = 500$ ovoji. Jedro ima srednjo dolžino $l_s = 100$ mm in zračno režo širine $\delta = 1,5$ mm. Gostota magnetnega pretoka v jedru je $B = 0,5$ T.



- a) Narišite nadomestno shemo magnetnega kroga. (2 točki)
- b) Izračunajte magnetno napetost Θ_z , ki je potrebna za magnetenje zračne reže. (2 točki)
- c) Izračunajte magnetno napetost Θ_{Fe} , ki je potrebna za magnetenje feromagnetnega jedra. (2 točki)
- d) Izračunajte tok I v navitju. (2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

- a) Nadomestna shema



- b) Izračun magnetne napetosti za magnetenje zračne reže

$$H_z = \frac{B_z}{\mu_0} = \frac{0,5}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 397887 \text{ A/m} \quad \dots \dots \dots \text{1 točka}$$

$$\Theta_z = H_z \delta = 397887 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} = 596,8 \text{ A} \quad \dots \dots \dots \text{1 točka}$$

- c) Izračun magnetne napetosti za magnetenje jedra
 $H_{\text{Fe}} = 110 \text{ A/m}$ (iz magnetilne krivulje)..... 1 točka
 $\Theta_{\text{Fe}} = H_{\text{Fe}} l_s = 110 \cdot 0,0985 = 10,8 \text{ A}$ 1 točka
- d) Izračun toka
 $IN = \Theta_z + \Theta_{\text{Fe}}$ 1 točka
 $I = \frac{\Theta}{N} = \frac{596,8 + 10,8}{500} = 1,2 \text{ A}$ 1 točka

B04

Ravna zračna tuljava ima podatke: $N = 100$ ovojev, dolžina $l = 10 \text{ cm}$ in premer $d = 2 \text{ cm}$. V tuljavi je tok $I = 2 \text{ A}$.


- a) Izračunajte gostoto magnetnega pretoka B v notranjosti tuljave.
(2 točki)
- b) Izračunajte magnetni pretok Φ v tuljavi.
(2 točki)
- c) Izračunajte inducirano napetost v tuljavi, če se tok v eni sekundi linearno zmanjša na vrednost $I = 0 \text{ A}$.
(2 točki)
- d) Napišite izraz za inducirano napetost $u_i(t)$ v tuljavi z induktivnostjo L , če se tok v tuljavi spreminja harmonično $i(t) = I_0 \cos(\omega t) \text{ A}$.
(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje:

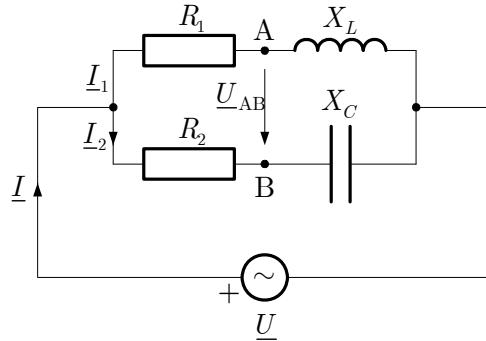- a) Izračun gostote magnetnega pretoka B
 $B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{IN}{l}$ 1 točka
 $B = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{2 \cdot 100}{10 \cdot 10^{-2}} = 2,5 \text{ mT}$ 1 točka
- b) Izračun magnetnega pretoka Φ v tuljavi
 $\Phi = BA$ 1 točka
 $\Phi = B\pi \frac{d^2}{4} = 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot \pi \frac{(2 \cdot 10^{-2})^2}{4} = 785 \text{ nWb}$ 1 točka
- c) Izračun inducirane napetosti
 $U_i = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ 1 točka
 $U_i = 100 \cdot \frac{785 \cdot 10^{-9}}{1} = 78,5 \mu\text{V}$ 1 točka
- d) Izraz za inducirano napetost
 $u_i(t) = -L \frac{di}{dt}$ 1 točka
 $u_i(t) = LI_0 \omega \sin(\omega t)$ 1 točka

B05

Dano je izmenično vezje s podatki: $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$, $X_L = 40 \Omega$, $X_C = 30 \Omega$ in $\underline{U} = 230 \text{ V}$.



- a) Izračunajte impedanci \underline{Z}_1 zgornje in \underline{Z}_2 spodnje veje.

(2 točki)

- b) Izračunajte kazalca tokov \underline{I}_1 in \underline{I}_2 .

(2 točki)

- c) Izračunajte kompleksno moč \underline{S} .

(2 točki)

- d) Izračunajte kazalec napetosti \underline{U}_{AB} .

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje:

- a) Impedanci \underline{Z}_1 in \underline{Z}_2

$$\underline{Z}_1 = R_1 + jX_L = (30 + j40) \Omega = 50e^{j53,13^\circ} \Omega \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$\underline{Z}_2 = R_2 - jX_C = (40 - j30) \Omega = 50e^{-j36,87^\circ} \Omega \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- b) Kazalca tokov \underline{I}_1 in \underline{I}_2

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1} = \frac{230}{30 + j40} = (2,76 - j3,68) \text{ A} = 4,6e^{-j53,13^\circ} \text{ A} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2} = \frac{230}{40 - j30} = (3,68 + j2,76) \text{ A} = 4,6e^{j36,87^\circ} \text{ A} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- c) Kompleksna moč \underline{S}

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = (2,76 - j3,68) + (3,68 + j2,76) = (6,44 - j0,92) \text{ A} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$\underline{S} = \underline{U}\underline{I}^* = 230(6,44 + j0,92) = (1481,2 + j211,6) \text{ VA} = 1496e^{j8,13^\circ} \text{ VA} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

- d) Kazalec napetosti \underline{U}_{AB}

$$\underline{U}_{R1} + \underline{U}_{AB} - \underline{U}_{R2} = 0 \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$\underline{U}_{R1} = R_1 \underline{I}_1 = 30(2,76 - j3,68) = (82,8 - j110,4) \text{ V}$$

$$\underline{U}_{R2} = R_2 \underline{I}_2 = 40(3,68 + j2,76) = (147,2 + j110,4) \text{ V}$$

$$\underline{U}_{AB} = \underline{U}_{R2} - \underline{U}_{R1} = (147,2 + j110,4) - (82,8 - j110,4) = (64,4 + j220,8) \text{ V} \quad \dots \quad 1 \text{ točka}$$


B06

Nesimetrično breme z impedancami $\underline{Z}_1 = 10 \Omega$, $\underline{Z}_2 = j20 \Omega$ in $\underline{Z}_3 = -j10 \Omega$ je vezano v zvezdo ter priključeno na simetrični sistem napetosti $400 / 230 \text{ V}$ z nevtralnim vodnikom. Kazalec prve fazne napetosti je $\underline{U}_1 = j230 \text{ V}$.

- a) Narišite kazalca faznih napetosti \underline{U}_1 in \underline{U}_3 .
(2 točki)
- b) Na istem diagramu narišite še kazalca tokov \underline{I}_1 in \underline{I}_3 .
(2 točki)
- c) Izračunajte kazalec linijskega toka \underline{I}_2 .
(2 točki)
- d) Izračunajte kazalec toka \underline{I}_0 v nevtralnem vodniku.
(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje:

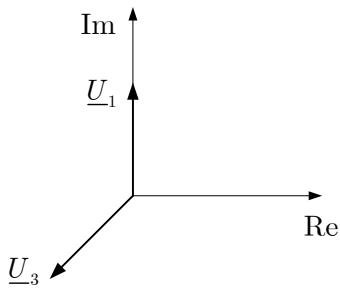
- a) Narisana kazalca faznih napetosti \underline{U}_1 in \underline{U}_3



Narisana kazalec napetosti \underline{U}_1 1 točka

Narisana kazalec napetosti \underline{U}_3 1 točka

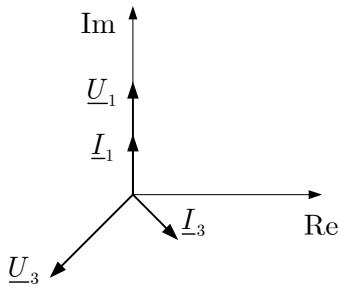- b) Narisana kazalca linijskih tokov \underline{I}_1 in \underline{I}_3



Narisana kazalec linijskega toka \underline{I}_1 1 točka

Narisana kazalec linijskega toka \underline{I}_3 1 točka

- c) Izračun kazalca linijskega toka \underline{I}_2 .

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_2}{\underline{Z}_2} = \frac{230e^{-j30^\circ}}{20e^{j90^\circ}} \dots \quad 1 \text{ točka}$$

$$\underline{I}_2 = 11,5e^{-j120^\circ} \text{ A} = (-5,75 - j9,96) \text{ A} \dots \quad 1 \text{ točka}$$

d) Izračun kazalca toka \underline{I}_0 v nevtralnem vodniku


$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_3}{\underline{Z}_3} = \frac{230e^{-j150^\circ}}{10e^{-j90^\circ}} = 23e^{-j60^\circ} A = (11,5 - j19,92) A \quad \dots \text{1 točka}$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} = \frac{j230}{10} = j23 A$$

$$\underline{I}_0 = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = (5,75 - j6,88) = 8,97e^{-j50,1^\circ} A \quad \dots \text{1 točka}$$

B07

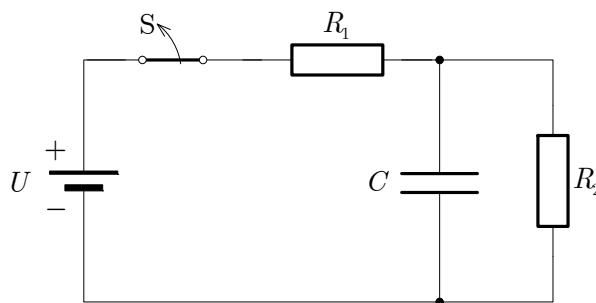Dano je vezje s podatki: $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 9 \text{ k}\Omega$, $C = 200 \mu\text{F}$ in $U = 120 \text{ V}$. V času $t = 0$ razsklenemo stikalo.



a) Izračunajte napetost kondenzatorja U_{C0} pred razsklenitvijo stikala.

(2 točki)

b) Izračunajte časovno konstanto τ prehodnega pojava.

(2 točki)

c) Narišite časovni potek napetosti kondenzatorja u_C med prehodnim pojavom.

(2 točki)

d) Izračunajte čas t , v katerem napetost kondenzatorja pade na vrednost $u_C = 45 \text{ V}$.

(2 točki)

Rešitev in navodila za ocenjevanje

a) Napetost kondenzatorja U_{C0} pred razsklenitvijo stikala

$$U_{C0} = U_{R2} \quad \dots \text{1 točka}$$


$$U_{C0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U = \frac{9}{3+9} \cdot 120 = 90 \text{ V} \quad \dots \text{1 točka}$$

b) Izračun časovne konstante

$$\tau = CR_2 \quad \dots \text{1 točka}$$

$$\tau = 200 \cdot 10^{-6} \cdot 9 \cdot 10^3 = 1,8 \text{ s} \quad \dots \text{1 točka}$$

c) Časovni potek napetosti kondenzatorja

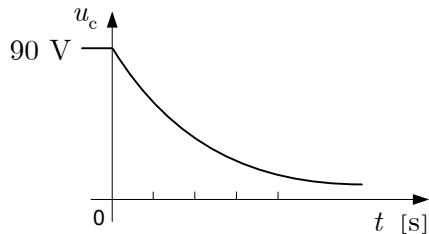

. 2 točki

d) Izračun časa t

$$u_C = U_{C0} e^{-t/\tau}$$

$$e^{-t/\tau} = \frac{U_C}{U_{C0}}$$

$$-t/\tau = \ln \frac{u_C}{U_{C0}}$$