



Državni izpitni center



M 1 6 2 7 7 1 1 4

JESENSKI IZPITNI ROK

ELEKTROTEHNIKA
Izpitna pola 1

TOČKOVNIK

Sobota, 27. avgust 2016

SPLOŠNA MATURA

Moderirana različica

- 1** Zapisano ime 1 točka _____
 Zapisana oznaka 1 točka _____
- 2** Izraz za tok 1 točka _____
 Izračunan tok 1 točka _____
- 3** Izraz za maso 1 točka _____
 Izračunana masa 1 točka _____
- 4** Izračunan tok I_S skozi soupor 1 točka _____
 Izračunana upornost R_S 1 točka _____
- 5** Določena napetost U_1 1 točka _____
 Izračunana napetost U_2 1 točka _____
- 6** Enačba za izračun moči P 1 točka _____
 Izračunana moč P 1 točka _____
- 7** Enačba, ki povezuje efektivne vrednosti napetosti 1 točka _____
 Izračunana efektivna vrednost napetosti U_L 1 točka _____
- 8** Izraz za trajanje časovnega pojava 1 točka _____
 Izračunana upornost upora 1 točka _____
- 9.1** Enačba za izračun upornosti R_{20} 1 točka _____
 Izračunana upornost R_{20} 1 točka _____
- 9.2** Enačba za izračun upornosti pri novi temperaturi 1 točka _____
 Izračunana upornost R_{60} 1 točka _____
- 9.3** Izračunana toplota Q 2 točki _____
- 9.4** Izračunana upornost nove žice pri sobni temperaturi R'_{20} 1 točka _____
 Izračunana dolžina l 1 točka _____
- 10.1** Zapisana impedanca kondenzatorja \underline{Z}_C 1 točka _____
 Izračunana impedanca \underline{Z}_1 1 točka _____
- 10.2** Izračunani kazalec \underline{I}_1 1 točka _____
 Izračunani kazalec \underline{I}_2 1 točka _____
- 10.3** Izračunani kazalec \underline{I} 1 točka _____
 Izračunana kompleksna moč \underline{S} 1 točka _____
- 10.4** Izračunana impedanca \underline{Z} 1 točka _____
 Izračunana elementa R in L (tudi X_L) 1 točka _____
- 11.1** Izraz za napetost na kondenzatorju ob $t = 0$ 1 točka _____
 Določena napetost na kondenzatorju ob $t = 0$ 1 točka _____
- 11.2** Izraz za časovno konstanto 1 točka _____
 Izračunana časovna konstanta prehodnega pojava 1 točka _____
- 11.3** Izrač. napetost na kondenz. po končanem preh. pojavu 1 točka _____
 Izrač. energija v kondenz. po končanem preh. pojavu 1 točka _____
- 11.4** Skica čas. diag. nap. na kondenz. med preh. pojavom 2 točki _____