



Državni izpitni center



P 2 2 2 J 2 0 1 1 3

JESENSKI IZPITNI ROK

## ELEKTROTEHNIKA

NAVODILA ZA OCENJEVANJE


Sreda, 31. avgust 2022

POKLICNA MATURA

Popravljena moderirana različica


**1. DEL**

Če se kandidat najprej zmoti pri izračunu/risanju/načrtovanju in naprej pravilno računa/riše/hačrтуje s sicer napačnimi podatki, se priznajo vse točke od napake naprej.

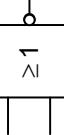Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
1.1	1	♦ B	
1.2	1	♦ 	
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
2.1	1	♦ B	
2.2	1	♦ nonlinearni element	Če kandidat v odgovoru navede konkreten element, kateremu ustreza dana UI-karakteristika na sliki, se prizna 1 točka.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
3.1	1	♦ B	
3.2	1	♦ Delovna moč se ne spremeni.	Pravilen je vsak odgovor, iz katerega je jasno razvidno, da se delovna moč na bremenu ne spremeni.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

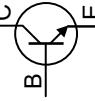Naloga	Točke	Rešitev	Dodatna navodila
4.1	1	♦ B	
4.2	1	♦ 	Točka se prizna tudi, če kandidat nariše simbol PNP tranzistorja.
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>		

Naloge	Točke	Rešitev	Dodata na navodila
5.1	1	♦ C	
5.2	1	♦ ali      ♦	
Skupaj	2		

Naloge	Točke	Rešitev	Dodata na navodila
6	2	♦ $M = \overline{S_1} \cdot \overline{S_2} + \overline{S_2} \cdot S_3$	
7	2	$\frac{R_s}{R_A} = \frac{I_A}{I_s}$ $R_s = R_A \cdot \frac{I_A}{I_s} = 3,6 \cdot \frac{50}{500 - 50} = 0,4 \Omega$	Pravilno izračunana upornost ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno zapisano enačbo ali katerikoli pravilen delni rezultat prizna 1 točka.
8	2	$U = \frac{U_p}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7,07 \text{ V}$ $I = \frac{U}{R} = \frac{7,07}{10} = 0,71 \text{ A}$	Pravilno izračunana efektivna vrednost toka ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno izračunano efektivno vrednost napetosti prizna 1 točka.
9	2		Pravilno vrisan časovni diagram ..... 2 točki. Če je časovni diagram pravilno vrisan le v eni od polperiod, se prizna 1 točka. 



10	2	$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$ $I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\varphi} = \frac{13000}{\sqrt{3} \cdot 400 \cdot 1} = 18,8 \text{ A}$ ♦ $I_N = 20 \text{ A}$	Pravilno izbran nazivni tok varovalk ..... 2 točki. Če ni izbran ustrezni nazivni tok varovalke, se za pravilni izračun toka prizna 1 točka.
----	---	--	---

**Skupno število točk 1. dela: 20**

**2. DEL**

<b>Naloga</b>	<b>Točke</b>	<b>Rešitev</b>	<b>Dodata na vodila</b>								
1.1	2	<p>♦ <math>\begin{array}{ c c c c c } \hline S_d &amp; 0 &amp; 0 &amp; 1 &amp; 0 \\ \hline 0 &amp; 0 &amp; 1 &amp; 0 &amp; 0 \\ \hline 0 &amp; 1 &amp; 0 &amp; 1 &amp; 1 \\ \hline 0 &amp; 1 &amp; 1 &amp; 1 &amp; 0 \\ \hline 1 &amp; 0 &amp; 0 &amp; 0 &amp; 1 \\ \hline 1 &amp; 0 &amp; 1 &amp; 0 &amp; 1 \\ \hline 1 &amp; 1 &amp; 0 &amp; 0 &amp; 1 \\ \hline 1 &amp; 1 &amp; 1 &amp; 0 &amp; 0 \\ \hline \end{array}</math></p>	<p>Pravilno dopolnjena pravilnostna tabela za izhod M1 ..... 1 točka. Pravilno dopolnjena pravilnostna tabela za izhod M2 ..... 1 točka.</p>								
1.2	2	<p><math>\frac{S_z}{S_d}</math></p> <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>M1</td> <td><math>\begin{array}{ c c c c } \hline S_d &amp; 0 &amp; 0 &amp; 1 \\ \hline 0 &amp; 0 &amp; 0 &amp; 0 \\ \hline \end{array}</math></td> <td><math>\overbrace{\hspace{10em}}</math></td> <td>S<sub>k</sub></td> </tr> </table> <p>♦ <math>M_1 = \overline{S_z} \cdot S_d + \overline{S_z} \cdot \overline{S_k}</math></p> <p><math>\frac{S_z}{M2}</math></p> <table style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>M2</td> <td><math>\begin{array}{ c c c c } \hline S_d &amp; 1 &amp; 0 &amp; 0 \\ \hline 1 &amp; 1 &amp; 0 &amp; 0 \\ \hline \end{array}</math></td> <td><math>\overbrace{\hspace{10em}}</math></td> <td>S<sub>k</sub></td> </tr> </table> <p>♦ <math>M_2 = S_d \cdot \overline{S_k} + S_z \cdot \overline{S_d}</math></p>	M1	$\begin{array}{ c c c c } \hline S_d & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$	$\overbrace{\hspace{10em}}$	S <sub>k</sub>	M2	$\begin{array}{ c c c c } \hline S_d & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$	$\overbrace{\hspace{10em}}$	S <sub>k</sub>	<p>Pravilno minimizirana funkcija za izhod M1 ..... 1 točka. Pravilno minimizirana funkcija za izhod M2 ..... 1 točka.</p>
M1	$\begin{array}{ c c c c } \hline S_d & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$	$\overbrace{\hspace{10em}}$	S <sub>k</sub>								
M2	$\begin{array}{ c c c c } \hline S_d & 1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$	$\overbrace{\hspace{10em}}$	S <sub>k</sub>								

1.3	2	◆		
			Pravilno narisani krmilni (stikální) načrt za izhod M1 ..... 1 točka.	Pravilno narisani krmilni (stikální) načrt za izhod M2 ..... 1 točka.
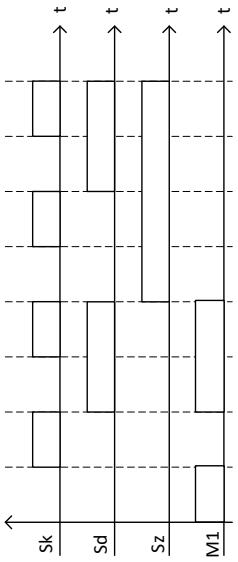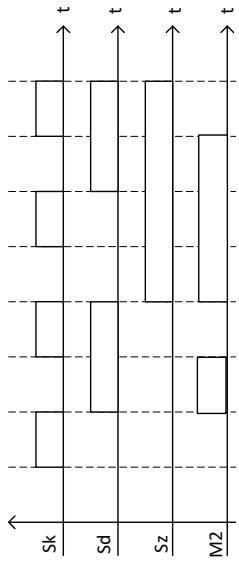
<b>1.4</b>	2	◆	Pravilno narisani časovni diagram za izhod M1 ..... 1 točka. Pravilno narisani časovni diagram za izhod M2 ..... 1 točka.
◆			 
<b>Skupaj</b>	<b>8</b>		


Naloga	Točke	Rešitev	Dodata na navodila
2.1	2	$U_2 = I_A \cdot R_2$ • $U_2 = I_A \cdot R_2 = 0,5 \cdot 100 = 50 \text{ V}$	Pravilno izračunana napetost ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno zapisano enačbo prizna 1 točka.
2.2	2	$U = U_1 + U_2$ • $U_1 = U - U_2 = 120 - 50 = 70 \text{ V}$	Pravilno izračunan tok ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilen izračun toka $I$ prizna 1 točka.
2.3	2	$I = I_A + I_x \Rightarrow I_x = I - I_A$ $I = \frac{U_1}{R_1} = \frac{70}{100} = 700 \text{ mA}$ • $I_x = 700 \text{ mA} - 500 \text{ mA} = 200 \text{ mA}$	Pravilno izračunano delo ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno izračunano napetost $U_x$ prizna 1 točka.
2.4	2	$U_x = U_2 - U_3$ $U_x = U_2 - I_x \cdot R_3 = 50 - 0,2 \cdot 100 = 50 - 20 = 30 \text{ V}$ • $A_x = U_x \cdot I_x \cdot t = 30 \cdot 0,2 \cdot 30 \cdot 60 = 10800 \text{ J} = 3 \text{ Wh}$	Pravilno izračunano delo ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno izračunano napetost $U_x$ prizna 1 točka.
<b>Skupaj</b>	<b>8</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodata na navodila
3.1	2	♦ $U_{V1} = \frac{\sqrt{2} \cdot 10}{\sqrt{2}} = 10 \text{ V}$	
3.2	2	X <sub>L</sub> = $2\pi f L = 2\pi \cdot 1000 \cdot 0,1 = 628,3 \Omega$ ♦ Z = $\sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{1000^2 + 628,3^2} = 1181 \Omega = 1,18 \text{ k}\Omega$	Pravilno izračunana impedanca ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno izračunano reaktanco tuljave prizna 1 točka.
3.3	2	♦ I = $\frac{U}{Z} = \frac{10}{1181} = 8,47 \text{ mA}$	
3.4	2	X <sub>L2</sub> = $2\pi f_2 L = 2\pi \cdot 2000 \cdot 0,1 = 1256,6 \Omega$ Z <sub>2</sub> = $\sqrt{R^2 + X_{L2}^2} = \sqrt{1000^2 + 1256,6^2} = 1606 \Omega$ I <sub>2</sub> = $\frac{U}{Z_2} = \frac{10}{1606} = 6,23 \text{ mA}$ ♦ U <sub>V2</sub> = I <sub>2</sub> · X <sub>L2</sub> = $6,23 \cdot 10^{-3} \cdot 1256,6 = 7,8 \text{ V}$	Pravilno izračunana napetost, ki jo kaže drugi voltmeter, ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno izračunano novo impedanco prizna 1 točka.
<b>Skupaj</b>	<b>8</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodata na navodila
4.1	2	♦ neinvertirajoč ojačevalnik	Točki se priznata za vsak odgovor, iz katerega je razvidno, da vezje deluje kot ojačevalnik napetosti.
4.2	2	U <sub>R</sub> = U <sub>b</sub> - U <sub>z</sub> = 15 - 5,1 = 9,9 V ♦ R = $\frac{U_R}{I_z} = \frac{9,9}{0,02} = 495 \Omega$	Pravilno izračunana upornost ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno izračunano napetost na uporu prizna 1 točka.
4.3	2	A <sub>u</sub> = $1 + \frac{R_2}{R_1} = 2$ ♦ U <sub>izh</sub> = U <sub>z</sub> · $\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 10,2 \text{ V}$	Pravilno izračunana izhodna napetost ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno izračunano ojačenje prizna 1 točka.

<b>4.4</b>	2	$U_{izn}' = U_z \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = U_z \left( 1 + \frac{R_2}{\infty} \right) = U_z = 5,1 \text{ V}$	Pravilno izračunana izhodna napetost ..... 2 točki. Ali pa določitev in obrazložitev: Operacijski ojačevalnik še vedno deluje kot ojačevalnik ali, natančneje, kot sledilnik napetosti z ojačenjem 1. Napetost zener diode je tudi na invertirajočemu vhodu. Ker tok skozi drugi upor ne teče, je izhodna napetost enaka napetosti na invertirajočem vhodu oz. zenerjevi napetosti.
<b>Skupaj</b>	<b>8</b>		

Naloga	Točke	Rešitev	Dodata na navodila
<b>5.1</b>	2	♦ menjalno stikalo in križno stikalo	Če kandidat pravilno zapisuje vsaj eno vrsto stikala, se prizna 1 točka.
<b>5.2</b>	2	♦      ali      ♦ 	
<b>5.3</b>	2	$\Delta U = \frac{2 \cdot I \cdot l}{\lambda \cdot A}$ $\Delta U = \frac{\Delta u \%}{100} \cdot U_f = \frac{1}{100} \cdot 230 \text{ V} = 2,3 \text{ V}$ $\bullet I = \frac{\Delta U \cdot \lambda \cdot A}{2 \cdot l} = \frac{2,3 \cdot 56 \cdot 1,5}{2 \cdot 20} = 4,83 \text{ A}$ ali: $A = \frac{200 \cdot l \cdot I}{\lambda \cdot \Delta u \% \cdot U}$ $\bullet I = \frac{A \cdot \lambda \cdot \Delta u \% \cdot U}{200 \cdot l} = \frac{1,5 \cdot 56 \cdot 1 \cdot 230}{200 \cdot 20} = 4,83 \text{ A}$	Pravilno izračunan tok ..... 2 točki. Če rezultat ni pravilen, se za pravilno izražen tok prizna 1 točka.

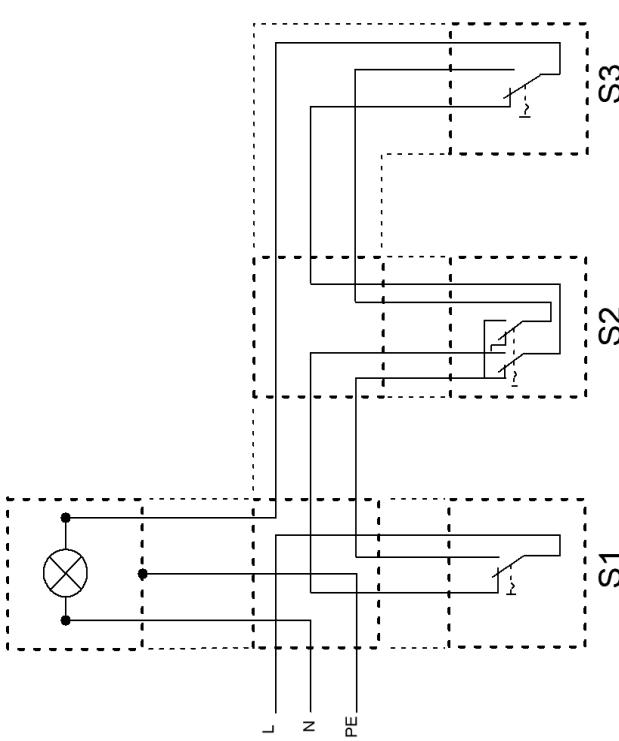5.4	2	◆		
				
			Skupaj	8

Skupno število točk 2. dela: 40