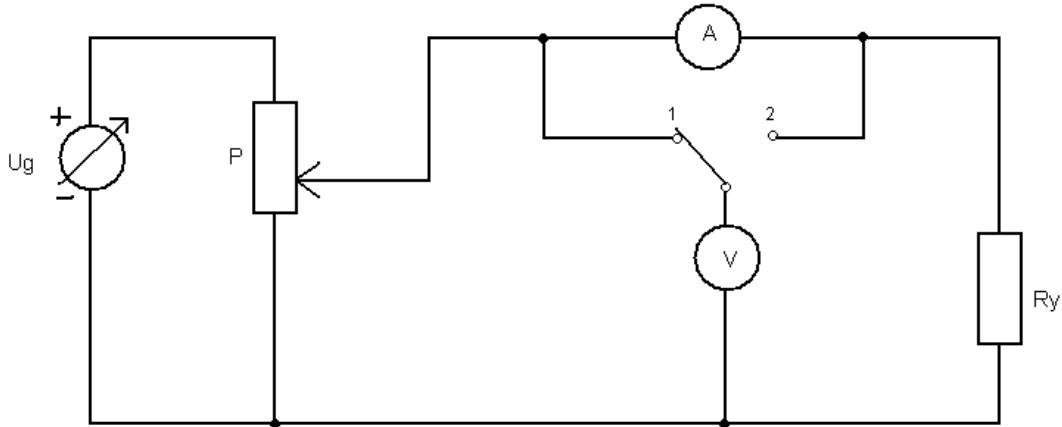


## 2. Načrt vezja



## 3. Seznam

### merilnih in pomožnih inštrumentov

Napajalnik PS-2402D št. 001146

Analogni A-meter UNIMER 34 št. 001288

Digitalni V-meter ISKRA-MI7038 št. 003114

Spremenljivi upor Metrel PNP 321 št. 008111

Spremenljivi upor Iskra PNP 324 št. 008731

## 4. Tabeli z odčitki in rezultati

položaj pretikala 1

Številka	U [V]	I [mA]	R <sub>x</sub> [Ω]
Številka meritve	U [V]	I [mA]	R <sub>x</sub> [Ω]
1 <sup>2</sup>	0,5	7	71,4
2 <sup>3</sup>	0,55	3,59	148,0
3 <sup>4</sup>	1,58	195	78,90
4 <sup>5</sup>	2,37	347	78,17
5 <sup>6</sup>	3,40	456	74,54
6	4,59	558	72,01,7
	5,9	59	100,0

položaj pretikala 2

## 5. Izračun vaje in grafi

položaj pretikala 1

$$R_{x1} = U_1/I_1 = 0,5V/3,5 \cdot 10^{-3}A = 142,0 \Omega$$

$$R_{x2} = U_2/I_2 = 1,5V/19 \cdot 10^{-3}A = 78,9 \Omega$$

položaj pretikala 2

$$R_{x1} = U_1/I_1 = 0,5V/7 \cdot 10^{-3}A = 71,4 \Omega$$

$$R_{x2} = U_2/I_2 = 1,5V/19 \cdot 10^{-3}A = 78,9 \Omega$$

$$R_{x3} = U_3/I_3 = 2,5V/32 \cdot 10^{-3}A = 78,1 \Omega$$

$$R_{x4} = U_4/I_4 = 3,5V/44 \cdot 10^{-3}A = 79,5 \Omega$$

$$R_{x5} = U_5/I_5 = 4,0V/55 \cdot 10^{-3}A = 72,7 \Omega$$

$$R_{x6} = U_6/I_6 = 5,9V/59 \cdot 10^{-3}A = 100,0 \Omega$$

$$R_{x3} = U_3/I_3 = 2,8V/35 \cdot 10^{-3}A = 80,0 \Omega$$


$$R_{x4} = U_4/I_4 = 3,7V/47 \cdot 10^{-3}A = 78,7 \Omega$$

$$R_{x5} = U_5/I_5 = 4,0V/56 \cdot 10^{-3}A = 71,4 \Omega$$

$$R_{x6} = U_6/I_6 = 5,9V/58 \cdot 10^{-3}A = 101,7 \Omega$$

$$R_x = (R_{x1} + R_{x2} + R_{x3} + R_{x4} + R_{x5} + R_{x6})/6 = (142,0 \Omega + 78,9 \Omega + 78,1 \Omega + 79,5 \Omega + 72,7 \Omega + 100,0 \Omega)/6 = 91,9 \Omega$$
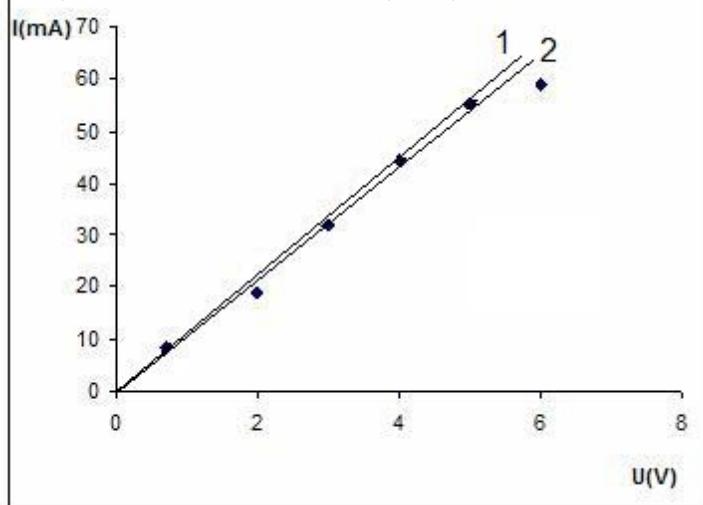
$$R_x = (R_{x1} + R_{x2} + R_{x3} + R_{x4} + R_{x5} + R_{x6})/6 = (71,4 \Omega + 78,9 \Omega + 80,0 \Omega + 78,7 \Omega + 71,4 \Omega + 101,7 \Omega)/6 = 80,3 \Omega$$



## 6. Opis meritne metode

Ko je pretikalno v položaju 1, V - meter kaže narobe, ker bo meril tudi napetost na A -metru. Pravilno bo meril, če bo upornost  $R_x$  velika, zaradi majhnega padca napetosti na A-metru, ki je v primerjavi z  $R_x$  padec napetosti na A-metru zanemarljiv. Položaj 1 pri merjenju po tej metodi je primeren za merjenje velikih upornosti.

Če je pretikalno na položaju 2 bo A-meter kazal narobe, ker bo meril tudi tok skozi V-meter. Pravilno bo meril, če bo upornost  $R_x$  majhna, ker je upornost V-metra zelo velika, tok pa zanemarljiv v primerjavi s tokom skozi  $R_x$ . Položaj 2 pri merjenju po tej metodi je primeren za merjenje majhnih upornosti.