

Pri reševanju veliko uspeho!

A

Ime in priimek:

1. Na upornik priključimo napetost  $U=20\text{ V}$ , skozenj steče tok  $I=0.5\text{ A}$ . Kolikšno napetost moramo priključiti na upornik, da bo skozenj stekel tok  $I=1\text{ A}$ ?
2. Žarnica žepne svetilke oddaja največ svetlobe, če jo priključimo na napetost  $3.5\text{ V}$ . Kolikšen tok steče skozenjo, če je njena upornost tedaj  $2.2\ \Omega$ ?
3. Dva zaporedna upornika nadomestimo z enim – nadomestnim. Katera trditev je pravilna?
  - a) Skozi vse tri upornike je tekel enak tok
  - b) Na vseh treh upornikih je enak padec napetosti.
  - c) Nadomestni upor je pod napetostjo, ki je enaka vsoti prejšnjih napetosti.



4. V električni krog sta vezana vzporedno dva upornika z uporom  $500\ \Omega$  in  $1000\ \Omega$ . Skozi upornik z uporom  $500\ \Omega$  teče tok  $0.2\text{ A}$ .
  - a) Na kolikšno napetost sta priključena?
  - b) Kolikšen tok teče skozi upornik z uporom  $1000\ \Omega$ ?
  - c) Kolikšen tok teče skozi vir?
5. Upor  $4\text{ m}$  dolge žice iz bakra je  $0.6\ \Omega$ . Kolikšen je upor tega »kabla«, kjer je  $300\text{ m}$  takšne žice?

6. Izračunaj nadomestni upor! ( $R_1=100\ \Omega$ ,  $R_2=200\ \Omega$ ,  $R_3=300\ \Omega$ ,  $R_4=400\ \Omega$ )



7. Pri razelektitvi oblakov je med oblakoma napetost  $4.10\text{ V}$ . Po kanalu strele se pretoči električni naboj  $50\text{ As}$ .
  - a) Koliko električnega dela opravi strel?
  - b) Koliko časa bi to delo zadoščalo za gospodinjstvo, ki na mesec potroši povprečno  $1000\text{ MJ}$  električnega dela?
8. Kolikšen predupornik (upornik, ki ga vežemo pred instrumentom) moramo vezati z voltmetrom z uporom  $2\text{ k}\Omega$  in merilnim obsegom  $6\text{ V}$ , da mu obseg povečamo na  $60\text{ V}$ ? ( $R_p$  - predupornik)

