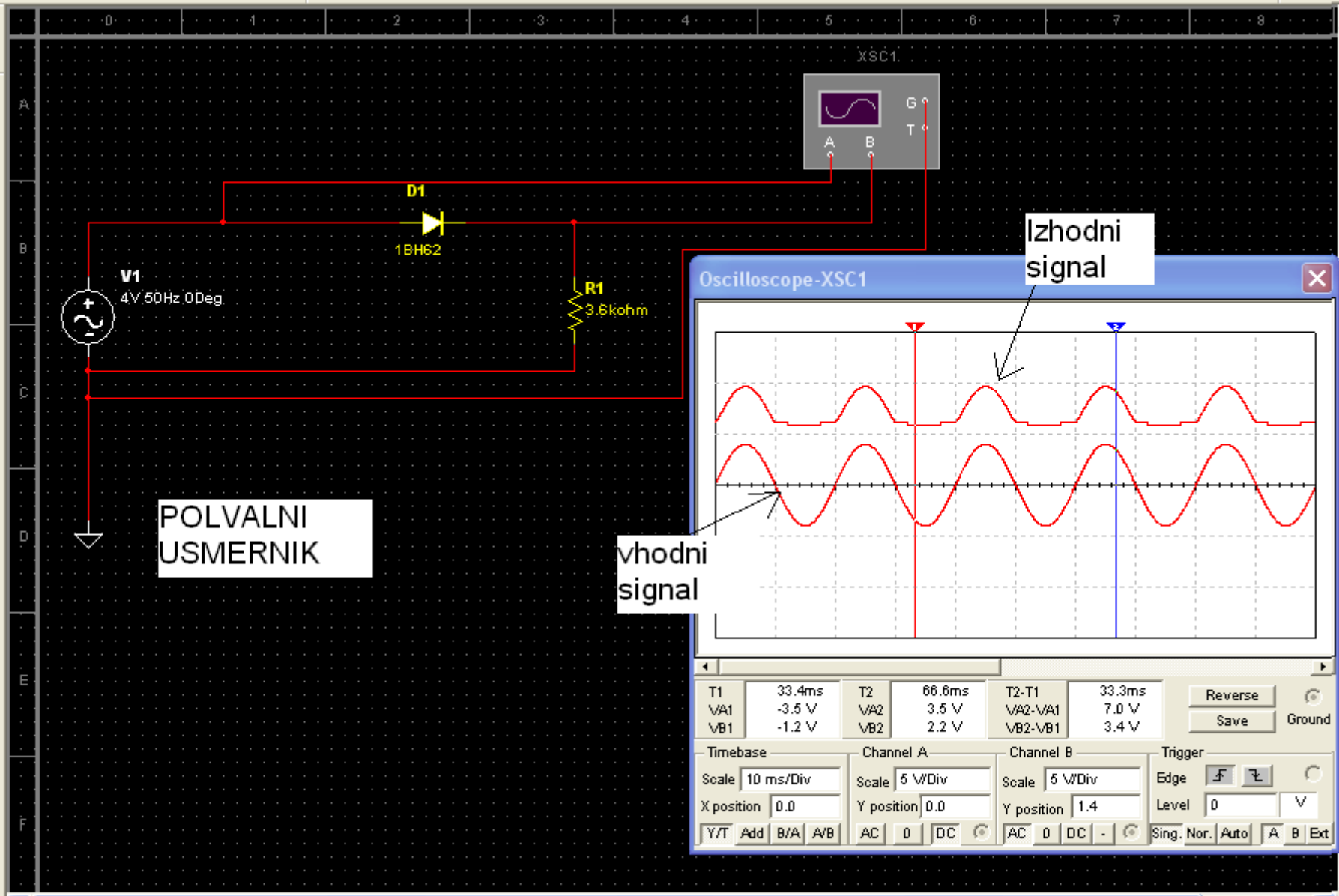



# POLVALNI USMERNIK

Predstavitev v multisimu






In Use List



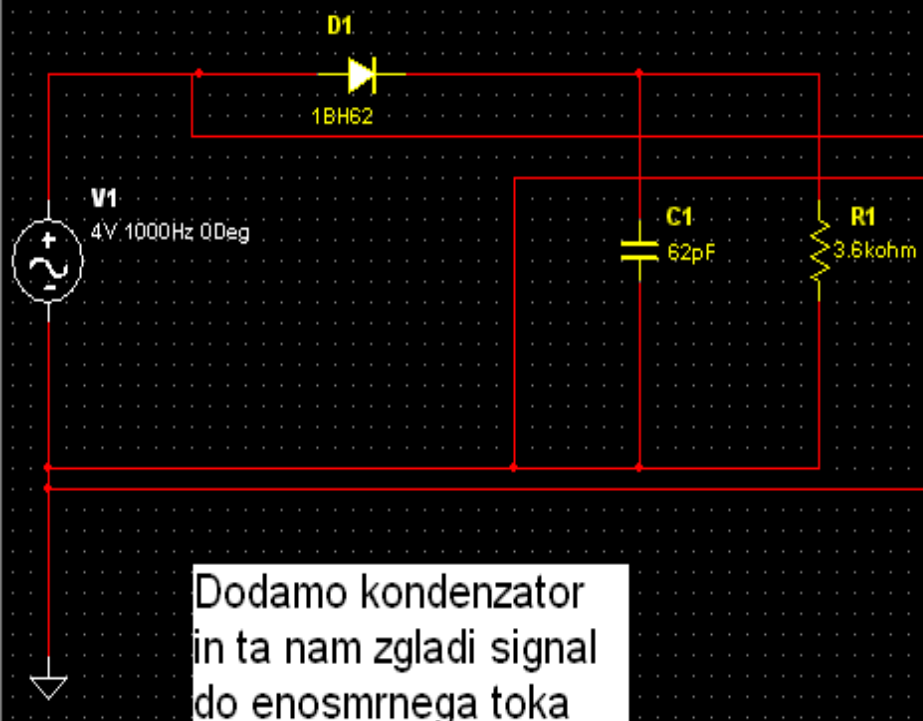

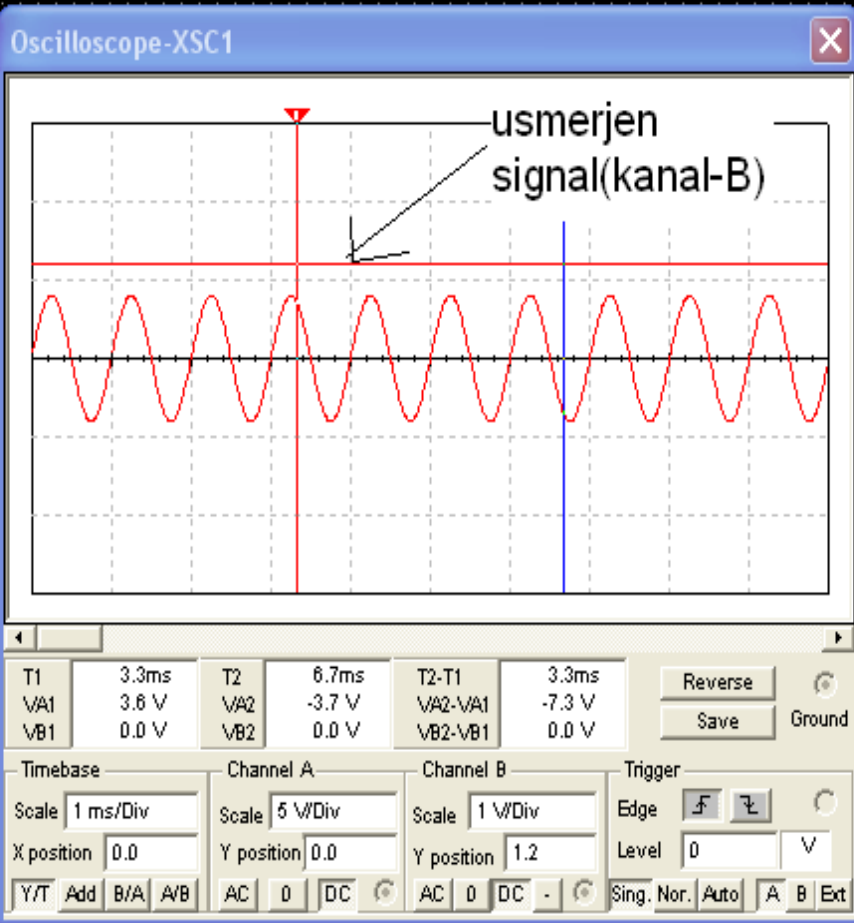Dodamo kondenzator  
in ta nam zgladi signal  
do enosmernega toka



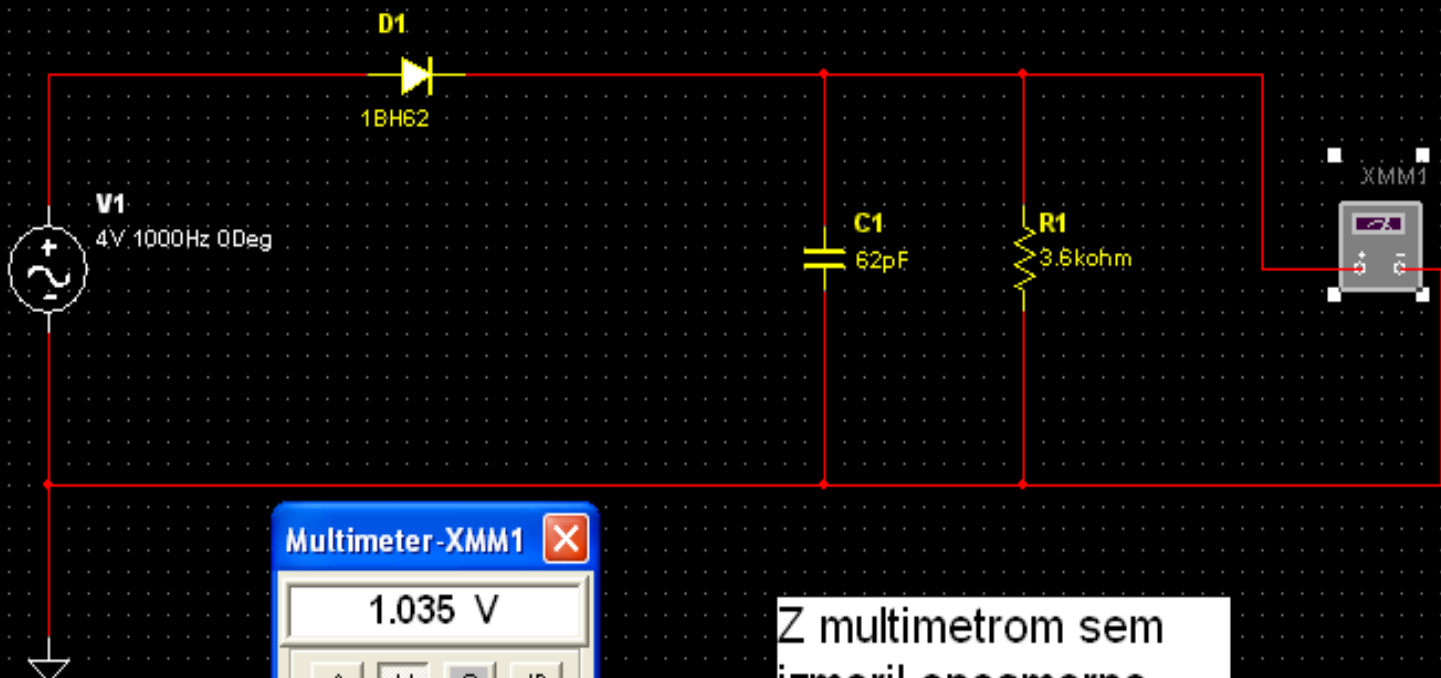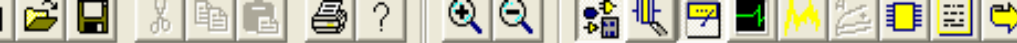

Multimeter-XMM1


1.035 V

A V  $\Omega$  dB


~ -

+ Set... -

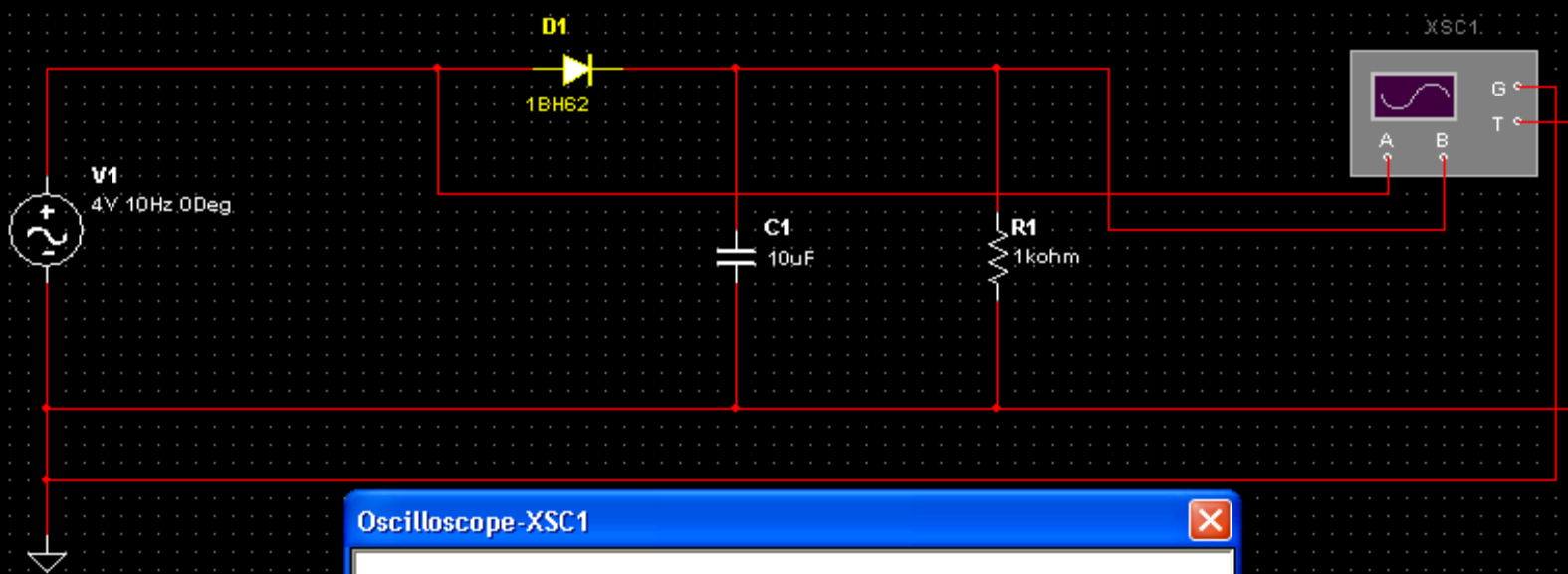Z multimetrom sem izmeril enosmerno napetost



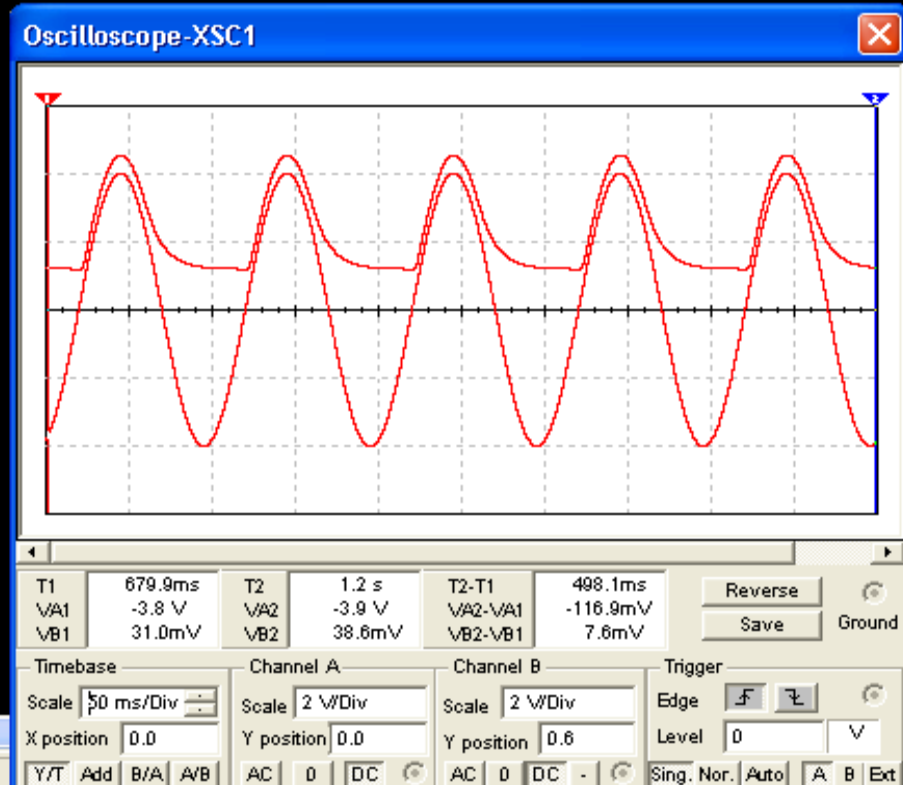Spremenil sem  
frekvenco in  
kapacitivnost



Tako vezje se uporablja za krmiljenje D FF (data flipflop)

