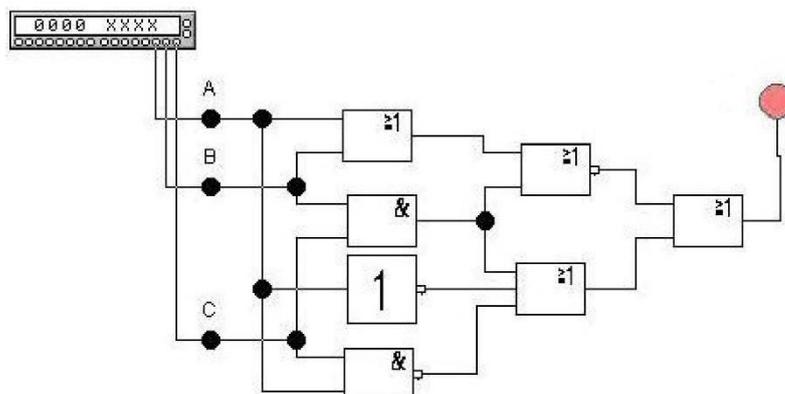


1. Vaja 5


2. Logična vezja in logične enačbe

3. Besedilo

1. Analizirajte vezje, sestavite pravilnostno tabelo in zapišite logično enačbo. Poenostavite enačbo. Narišite shemo poenostavljenega vezja in ga preverite z EWB.



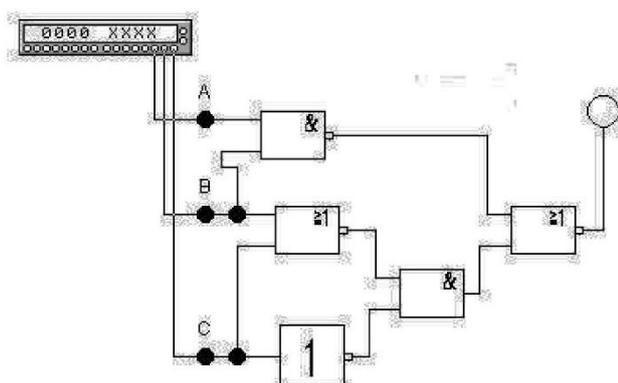2. Analizirajte vezje, sestavite pravilnostno tabelo in zapišite logično enačbo. Poenostavite enačbo. Narišite shemo poenostavljenega vezja in ga preverite z EWB.



3. Sestavite pravilnostno tabelo in poenostavite enačbo. Narišite shemo poenostavljenega vezja in ga preverite z EWB.

$$y = A\bar{B}\bar{C} + AC + BC + ABC + \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A}\bar{C}$$

4. Vežalna shema

Vežje 1

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + \bar{A}B(\bar{C} + C) + A\bar{B}\bar{C} + AB(\bar{C} + C)$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}\bar{C} + AB$$

$$Y = \bar{A}(\bar{B} + B) + A(\bar{B}\bar{C} + B)$$

$$Y = \bar{A} + A(\bar{B}\bar{C} + B)$$


$$Y = \bar{B}\bar{C} + B$$

Ime

E1A


Priimek

2016/2017

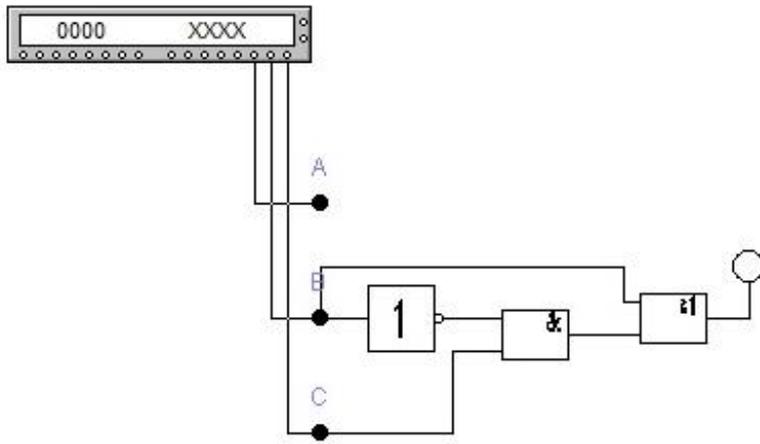



Vežje 2

$$Y = AB\bar{C} + ABC = AB(\bar{C} + C) = AB$$

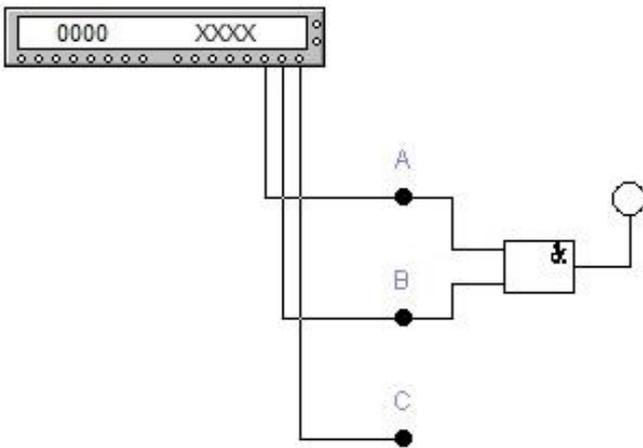

Vežje 3

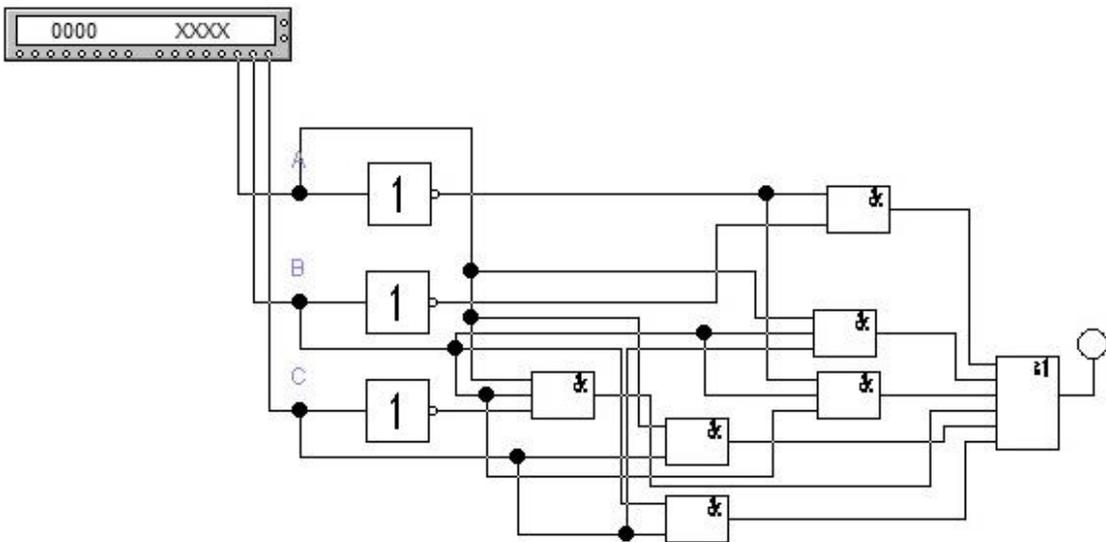

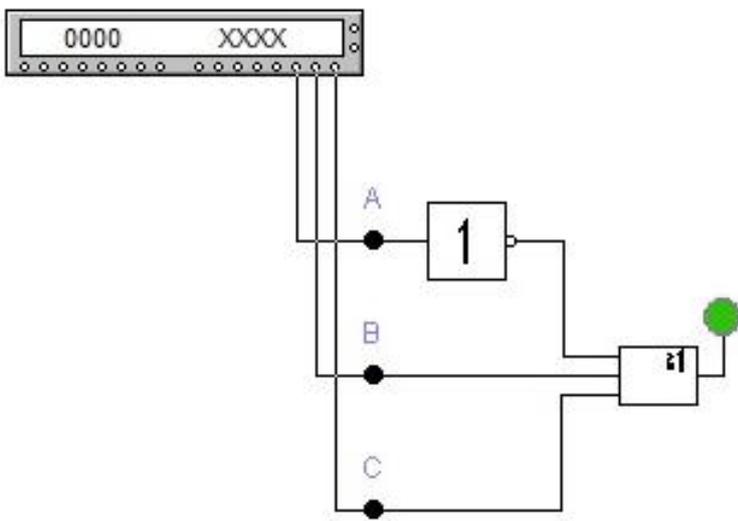

5. Tabela

Vezje 1

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Vezje 2

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Vezje 3

A	B	C	Q
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

6. Grafična rešitev

7. Seznam inštrumentov, ime sodelavca, številka delovnega mesta

Ime sodelavca in št. Delovnega mesta:

- Ime Priimek, delovno mesto št. 6

8. Komentar:

Vaja mi je bila všeč. Spoznali smo novo močnost kako generirati 0 in 1. Vezava je lažja, kot vezava s stikali.