


2. VAJA: Krmiljenje porabnikov s tipkami

Priključite:

- a) tipko S1, impulzni rele MR 41 in porabnik


Symbol

MR-41

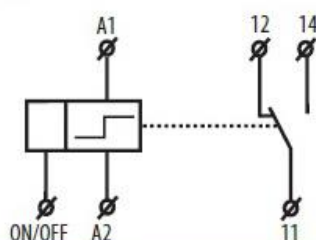


Connection

MR-41

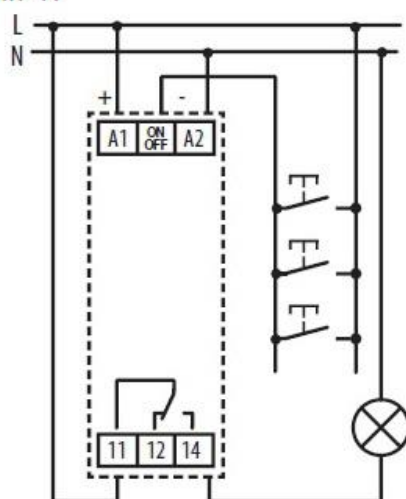


- b) časovni rele HTR0.1x in porabnik, rele z vklopno zakasnitvijo in rele z izklopno zakasnitvijo


Zakasnitev izklopa

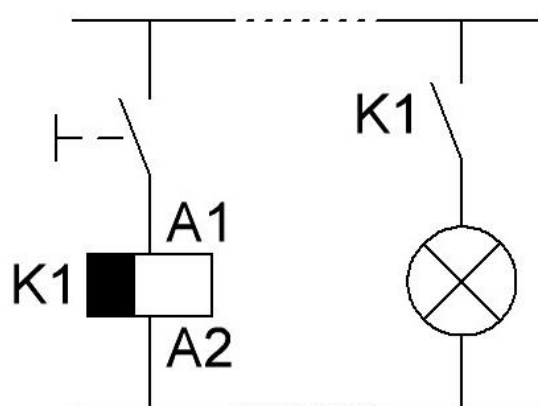

Zakasnitev vklopa

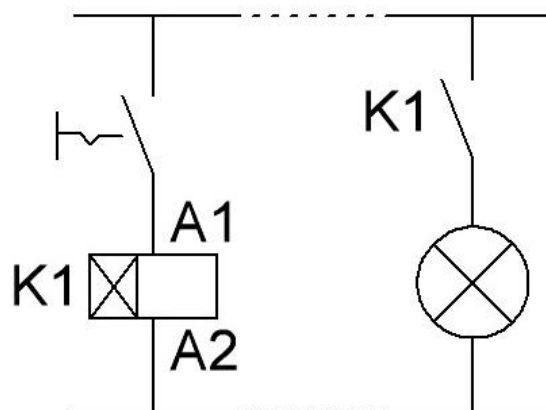

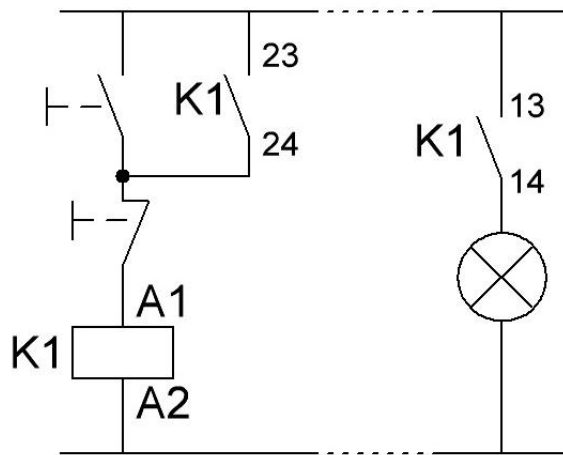c) tipko S1 za vklop, tipko S2 za izklop, navaden rele in porabnik (uporabite samodržni spoj)



Komentar

Pri vaji smo zvezali 4 različne releje. Zvezali smo impulzni rele, ki nam olajša vezavo stikal za prižiganj in ugašanje ene žarnice, oziroma v tem primeru imamo tipke. Povezali smo tudi rele z zakasnitvijo izklopa, ki deluje, kot stopniščni avtomat. Prav tako smo zvezali rele z zakasnitvijo vklopa, ter navaden rele, pri katerem smo uporabili samodržni spoj za prižiganje in ugašanje z dvema stikaloma.