



Šifra kandidata:

Državni izpitni center



JESENSKI IZPITNI ROK

# ELEKTROTEHNIKA

Izpitna pola 2

**Torek, 29. avgust 2023 / 90 minut**

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Kandidat prineše nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šestilo, trikotnika in računalo.  
Priloga s konstantami, enačbami in magnetilnimi krivuljami ter konceptna lista so na perforiranih listih,  
ki jih kandidat pazljivo iztrga.

## SPLOŠNA MATURA

### NAVODILA KANDIDATU

Pazljivo preberite ta navodila.

Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani).

Izpitna pola vsebuje 4 naloge s kratkimi odgovori in 8 strukturiranih nalog. Prve 4 naloge so obvezne, med ostalimi 8 izberite in rešite 4. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 40. Za posamezno nalogu je število točk navedeno v izpitni poli. Pri reševanju si lahko pomagate z zbirkom konstant in enačb v prilogi.

V preglednici z "x" zaznamujte, katere od izbirnih nalog naj ocenjevalec oceni. Če tega ne boste storili, bo od teh ocenil prve štiri naloge, ki ste jih reševali.

5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Rešitve pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom v izpitno polo v za to predvideni prostor **znotraj okvirja**, slike in diagrame pa rišite prostoročno s svinčnikom. Pišite čitljivo. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami. Osnutki rešitev, ki jih lahko naredite na konceptna lista, se pri ocenjevanju ne upoštevajo.

Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Ta pola ima 28 strani, od tega 2 prazni.



M 2 3 2 7 7 1 1 2 0 2



## Konstante in enačbe

### Elektrina in električni tok

$$e_0 = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = (\pm)ne_0$$

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$I = JA$$

$$m = cIt$$

### Električno polje

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$$

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon d^2}$$

$$F = QE$$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}$$

$$E = \frac{q}{2\pi\varepsilon r}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon}$$

$$D = \varepsilon E = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

$$U = Ed$$

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

$$\Phi_e = Q = DA$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad C = \frac{\varepsilon A}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2} \quad w = \frac{ED}{2}$$

### Enosmerna vezja

$$\sum_k (\pm) I_k = 0$$

$$\sum_m (\pm) U_m = 0$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{G}$$

$$P = UI$$

$$W = Pt$$

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{l}{\gamma A}$$

$$\frac{R_g}{R_{20}} = 1 + \alpha(\vartheta - 20^\circ\text{C})$$

$$\eta = \frac{P_{\text{izh}}}{P_{\text{vh}}}$$

### Magnetno polje

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$

$$F = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

$$F = BIl$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu Ir}{2\pi r_0^2}$$

$$B = \frac{\mu NI}{l}$$

$$\Phi = BA$$

$$M = IAB \sin \alpha$$

$$\Theta = Hl$$

$$B = \mu H = \mu_0 \mu_r H$$

$$R_m = \frac{l}{\mu A}$$

### Inducirano električno polje

$$\Psi = N\Phi$$

$$u_i = -\frac{\Delta \Psi}{\Delta t}$$

$$u_i = vBl$$

$$U_m = \omega N\Phi_m$$

$$L = \frac{\Psi}{i} \quad L = \frac{\mu N^2 A}{l}$$

$$W = \frac{Li^2}{2} \quad w = \frac{BH}{2}$$

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0}$$

### Trifazni sistemi

$$\underline{V}_0 = \frac{\underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{Y}_3 \underline{U}_3}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3}$$

### Izmenična električna vezja

$$\omega = 2\pi f$$

$$Tf = 1$$

$$u = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_u)$$

$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$

$$\underline{Z} = \frac{U}{I} = \frac{1}{Y}$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$\underline{Y} = G + jB$$

$$\underline{Z}_R = R$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{S} = P + jQ = \underline{U}\underline{I}^*$$

$$Q \tan \delta = 1$$

$$\omega_0^2 LC = 1$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR}$$

### Prehodni pojavi

$$u = Ri$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$u = U(1 - e^{-t/\tau})$$


$$u = U e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC$$

$$i = I(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = I e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

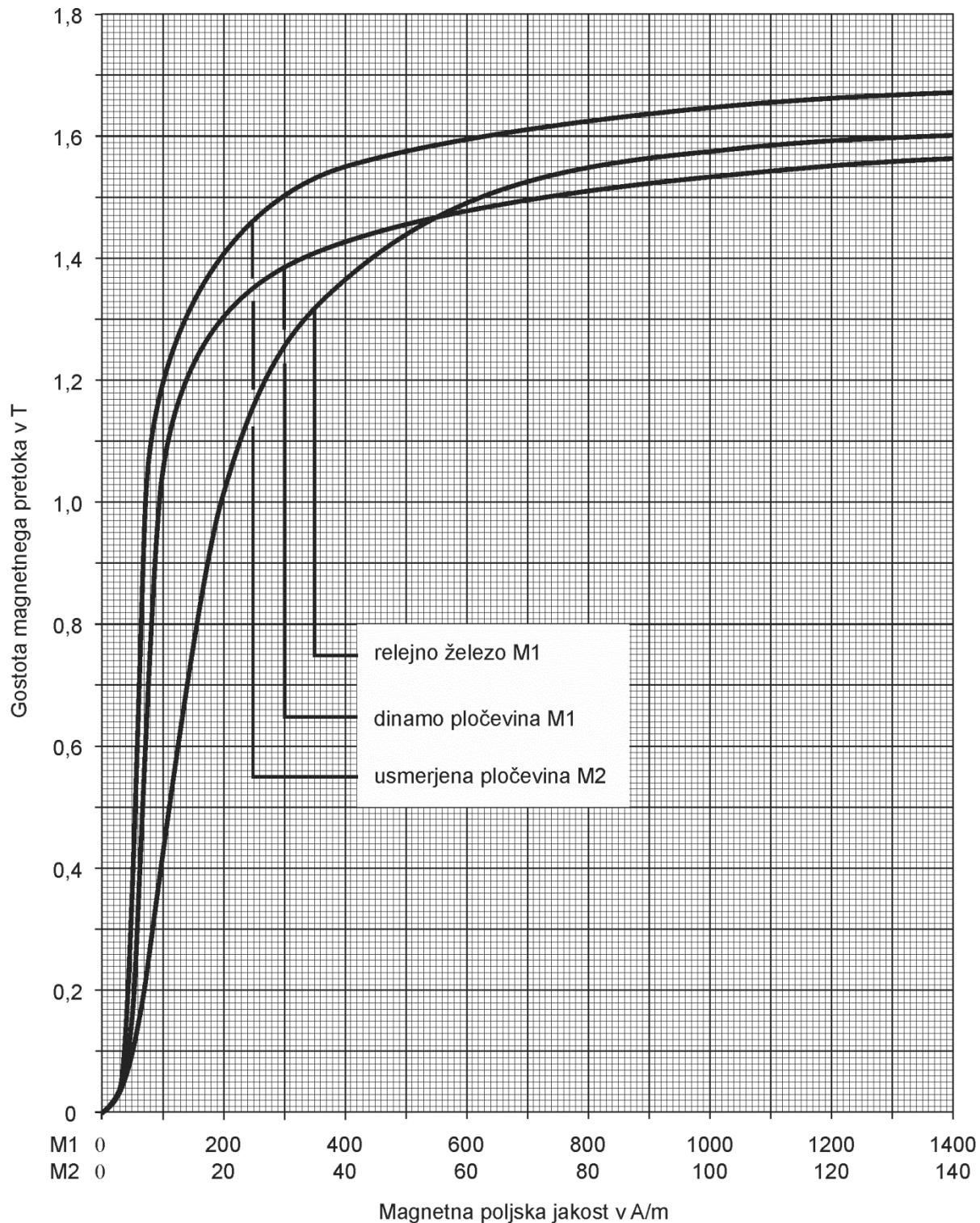



5/28

## Konceptni list

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



## Konceptni list

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.



7/28

## Konceptni list

V sivo polje ne pišite. V sivo polje ne pišite.




## Konceptni list



Naloge od 1 do 4: Rešite vse naloge.

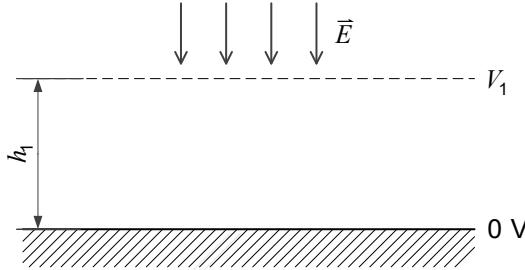1. Nad površino zemlje je ob lepem vremenu električno polje usmerjeno v tla in ima jakost  $E = 100 \text{ V/m}$ .



Izračunajte električni potencial  $V_1$  na višini  $h_1 = 12 \text{ m}$  nad tlemi.

(2 točki)

2. Magnetna sila med vzporednima ravnima vodnikoma dvovoda je  $F/l = 30 \mu\text{N}/\text{m}$ . Medosna razdalja vodnikov je  $d = 5 \text{ cm}$ .

Izračunajte električni tok v dvovodu.

(2 točki)



3. Tok v navitju tuljave se 5 ms linearne povečuje od vrednosti nič do 100 A. V tem času je napetost med sponkama tuljave konstantna in enaka 40 V.

Izračunajte induktivnost tuljave.

(2 točki)

4. Efektivna vrednost medfazne napetosti simetričnega trifaznega generatorja je 400 V.

Izračunajte minimalno vrednost fazne napetosti.

(2 točki)



11/28

# Prazna stran

**OBRNITE LIST.**



**Naloge od 5 do 12:** Izberite katerekoli štiri naloge, na naslovnici izpitne pole zaznamujte njihove zaporedne številke in jih rešite.

5. Kondenzatorji s kapacitivnostmi  $C_1 = 4 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 6 \mu\text{F}$ ,  $C_3 = 8 \mu\text{F}$  in  $C_4 = 12 \mu\text{F}$  so vezani zaporedno in priključeni na vir z napetostjo 3 kV.

- 5.1. Izračunajte nadomestno kapacitivnost vezja kondenzatorjev.

(2 točki)

- ### 5.2. Izračunajte naboje na kondenzatorijih.

(2 točki)



5.3. Izračunajte napetosti na kondenzatorjih.


(2 točki)

5.4. Izračunajte celotno energijo, ki je shranjena v kondenzatorjih.

(2 točki)



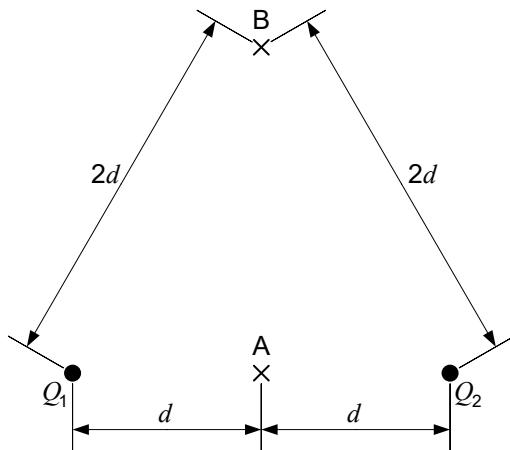6. Točkasti elektrini  $Q_1 = 2 \mu\text{C}$  in  $Q_2 = -2 \mu\text{C}$  ter točki A in B ležijo na isti ravni,  $d = 20 \text{ cm}$ .



- ### 6.1. Ali se elektrini privlačita ali se odbijata?

(2 točki)

- 6.2. Izračunajte absolutno vrednost električne sile med točkastima elektrinama.

(2 točki)



6.3. Izračunajte absolutno vrednost vektorja električne poljske jakosti v točki A.


(2 točki)

6.4. Izračunajte gostoto električne energije v točki B.

(2 točki)



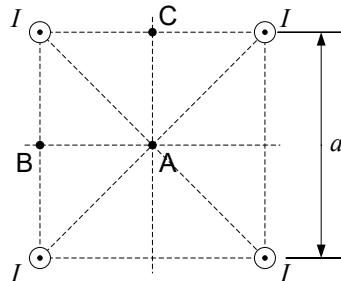7. Dan je snop štirih vzporednih vodnikov. Medsebojno lego vodnikov določa kvadrat s stranico  $a = 40 \text{ cm}$ . V vsakem od vodnikov je tok  $I = 500 \text{ A}$ .



- 7.1. Izračunajte absolutno vrednost gostote magnetnega pretoka v točki A.

(2 točki)

- 7.2. Izračunajte absolutno vrednost magnetne sile na enega od vodnikov na dolžini  $l = 50 \text{ m}$ .

(2 točki)



7.3. Izračunajte absolutno vrednost gostote magnetnega pretoka v točki B.

(2 točki)

7.4. Izračunajte gostoto magnetne energije v točki C.

(2 točki)



8. Toroidno jedro s permeabilnostjo  $\mu = 8000\mu_0$  ima srednji obseg  $l = 60$  cm in presek  $A = 60$  cm $^2$ . Na jedru je navitje z  $N = 250$  ovoji in tokom  $I = 300$  mA.

8.1. Izračunajte magnetno upornost jedra.

(2 točki)

- 8.2. Izračunajte magnetni pretok v jedru.

(2 točki)



- 8.3. Izračunajte magnetno energijo v jedru.

(2 točki)

- 8.4. Za koliko odstotkov bi se zmanjšal magnetni pretok v jedru, če bi v jedro prečno na gostotnice magnetnega polja zarezali zračno režo debeline  $\delta = 0,6 \text{ mm}$ .

(2 točki)



9. Reža elektromagneta ima debelino  $\delta = 0,5 \text{ mm}$  in presek  $A = 4 \text{ dm}^2$ . V reži med jedrom in kotvo elektromagneta smo izmerili silo  $F = 400 \text{ N}$ .

9.1. Izračunajte gostoto magnetnega pretoka v reži.

(2 točki)

- 9.2. Izračunajte magnetni pretok skozi režo.

(2 točki)



9.3. Izračunajte magnetno energijo v reži.


(2 točki)

9.4. Za koliko odstotkov bi morali povečati tok skozi navitje elektromagneta, da bi bila sila med jedrom in kotvo 500 N.

(2 točki)



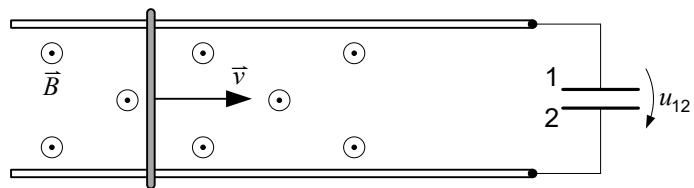10. V homogenem magnetnem polju gostote  $0,75 \text{ T}$  sta dve vzporedni prevodni vodili, vzdolž katerih drsi kovinska palica s hitrostjo  $20 \text{ m/s}$ . Med vodili, ki sta si pol metra narazen, je priključen kondenzator s kapacitivnostjo  $2 \text{ mF}$ .



- 10.1. Katera od elektrod 1 in 2 ima primanjkljaj elektronov?

(2 točki)

- 10.2. Izračunajte napetost  $u_{12}$ .

(2 točki)



10.3. Izračunajte napetost  $u_{12}$  ter naboja  $Q_1$  in  $Q_2$  na prvi in drugi elektrodi, ko bo palica drsela v levo z dvojno hitrostjo.


(2 točki)

10.4. Izračunajte kvocient električnih energij v kondenzatorju med prvo in drugo smerjo drsenja palice.

(2 točki)



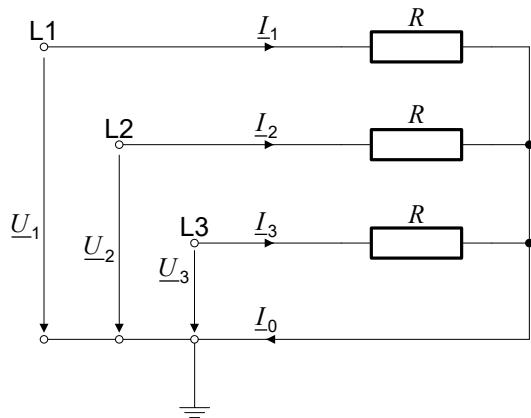11. Na simetrični trifazni sistem napetosti 400/230 V priključimo tri enaka grela v vezavi zvezda z nevtralnim vodnikom. Skupna moč  $P$  grel je 600 W. Kazalec prve fazne napetosti je  $\underline{U}_1 = j230$  V.



11.1. Izračunajte kazalec toka  $I_1$ .

(2 točki)

11.2. V isti kazalčni diagram vrišite kazalce vseh treh faznih napetosti  $\underline{U}_1$ ,  $\underline{U}_2$ ,  $\underline{U}_3$  in vseh treh faznih tokov  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ .

(2 točki)



11.3. Izračunajte upornost  $R$  posameznega grela v eni izmed faz.

(2 točki)

11.4. Grelo v tretji fazi L3 pregori. Izračunajte kazalec toka  $I_0$  v nevralnem vodniku.

(2 točki)



12. Bremena z admitancami  $\underline{Y}_{12} = 20 \text{ mS}$ ,  $\underline{Y}_{23} = j20 \text{ mS}$  in  $\underline{Y}_{31} = -j20 \text{ mS}$  priključimo na simetrični trifazni sistem napetosti v vezavi trikot. Dan je kazalec medfazne napetosti  $\underline{U}_{12} = 400 \text{ V}$ .

12.1. Določite kazalca  $\underline{U}_{23}$  in  $\underline{U}_{31}$  drugih dveh medfaznih napetosti.

(2 točki)

12.2. Izračunajte kazalce tokov  $\underline{I}_{12}$ ,  $\underline{I}_{23}$  in  $\underline{I}_{31}$  skozi posamezna bremena.

(2 točki)



12.3. Izračunajte kazalec  $\underline{I}_3$  tretjega linjskega toka.

(2 točki)

12.4. Izračunajte kompleksno moč  $\underline{S}$  trifaznega bremena.

(2 točki)



# Prazna stran